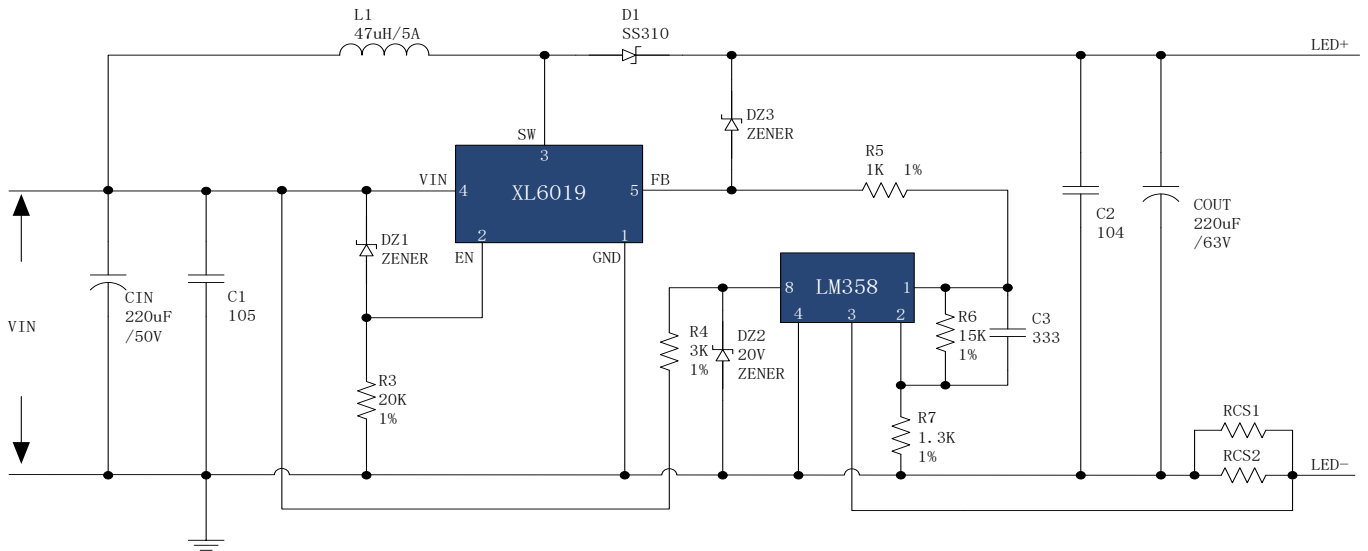


## XL6019+LM358 升压恒流方案简介

本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案，此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率，同时具有输出功率大(12V 输入，输出功率 25W；24V 输入，输出功率 50W)，恒流精度高(恒流精度控制在 +/-3%以内)等特点。

### 方案简介

XL6019+LM358 升压恒流方案原理图



备注：

DZ1 用于输入欠压保护， $V_{DZ1} = 0.8 * V_{IN}$ ；DZ3 用于输出开路保护， $V_{DZ3} = 1.3 * V_{OUT}$ 。

输出电流计算公式：

$$V_{RCS} = \frac{V_{FB}}{1 + (R6/R7)}$$

$V_{RCS}$  通常按照 0.1V 取值，推算出电阻 R6 与 R7 之间的比例，同时计算出采样电阻阻值。






$$I_{LED} = \frac{V_{RCS}}{RCS} = \frac{\frac{V_{FB}}{1 + (R6/R7)}}{RCS}$$

$V_{FB}$  为芯片的基准电压，1.25V，RCS 为限流电阻阻值。

**XL6019+LM358 参考数据**

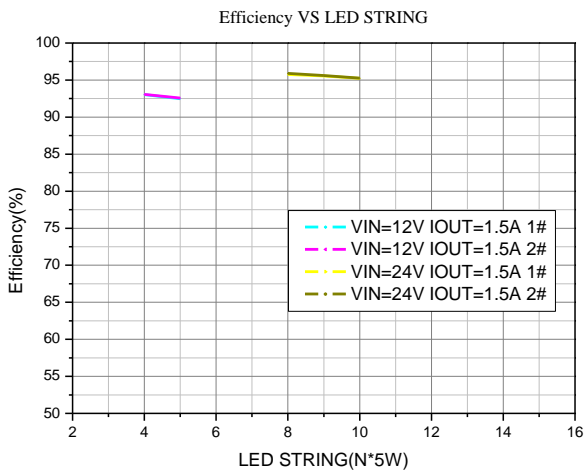
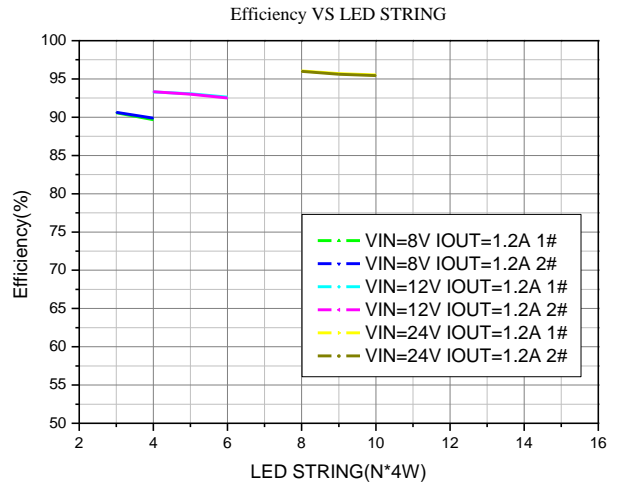
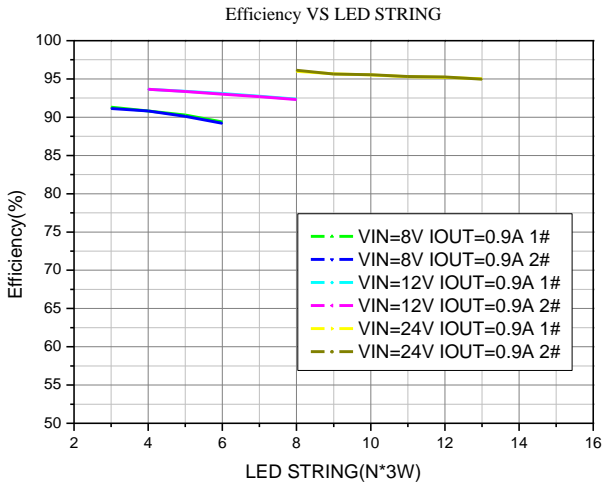
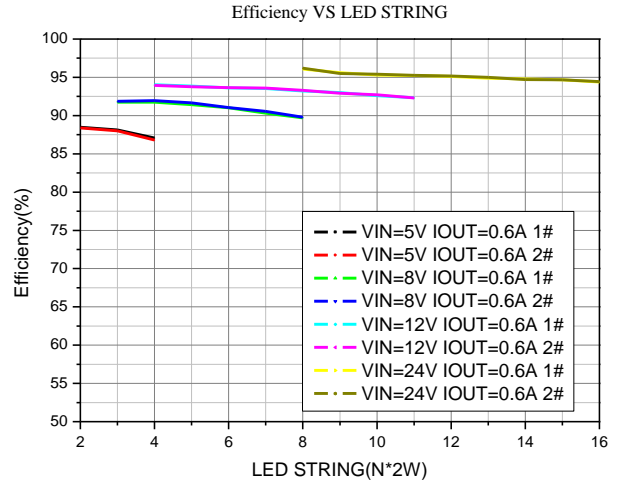
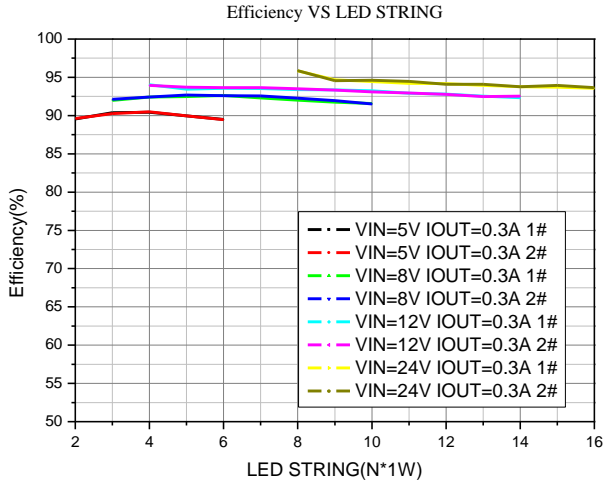
**1. 输出功率及效率**

测试条件，输入电压 5V/8V/12V/24V，输出 LED 灯串 2-16 串，输出电流 0.3A/0.6A/0.9A/1.2A/1.5A。



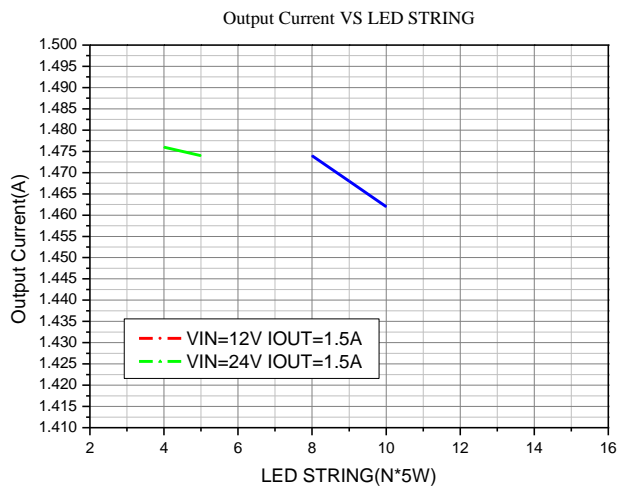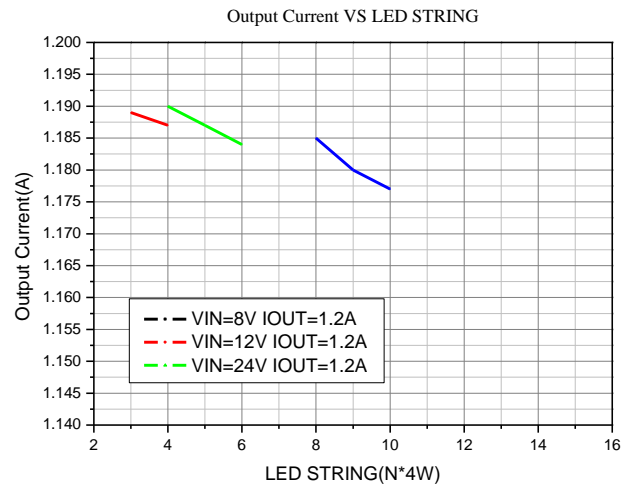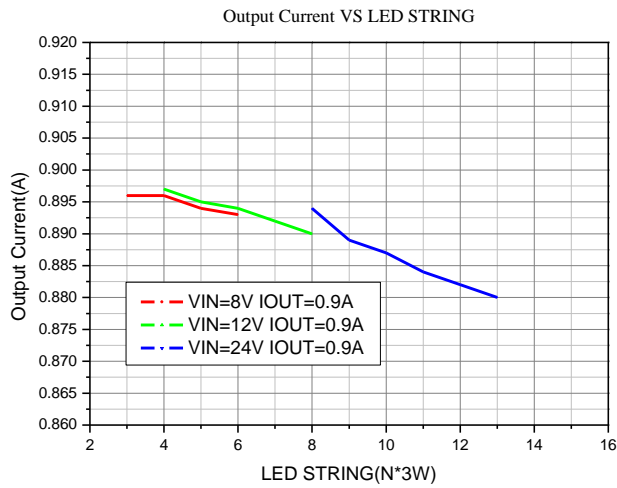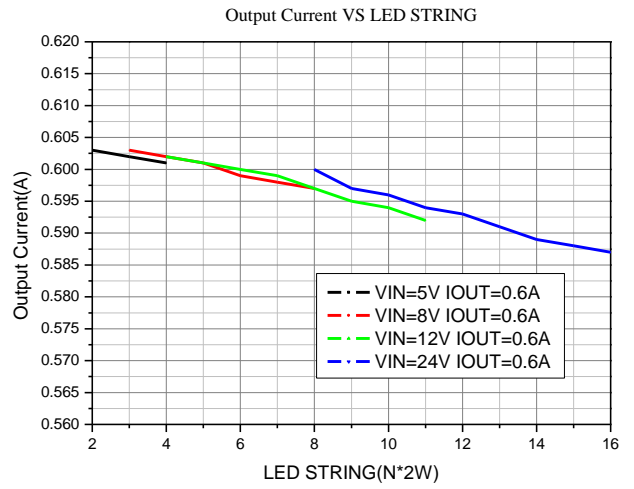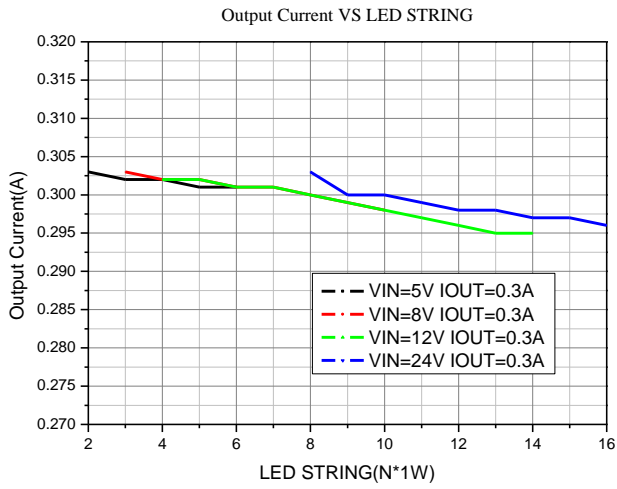**2. 线性调整率与负载调整率**

测试条件，输入电压 5V/8V/12V/24V，输出 LED 灯串 2-16 串，输出电流 0.3A/0.6A/0.9A/1.2A/1.5A。



备注：采样电阻误差，造成输出电流初始值低于设定值。